

计算机组成原理

Lab2 寄存器堆与存储器及其应用

计算机实验教学中心 2023-4-3

实验目标

- 掌握寄存器堆 (Register File) 功能、时序及其应用
- 掌握存储器的功能、时序
- 熟练掌握数据通路和控制器的设计和描述方法

1.寄存器堆

- 口 寄存器堆介绍
 - ✓ 处理器的32个通用寄存器位于一个叫做寄存器堆 (register file) 的结构中。
 - ✓ 1个写端口

- WA: 写地址


- WD: 写入数据

- WE: 写使能

✓ 2个读端口

- RA0、RA1: 读地址


- RD0、RD1: 读出数据

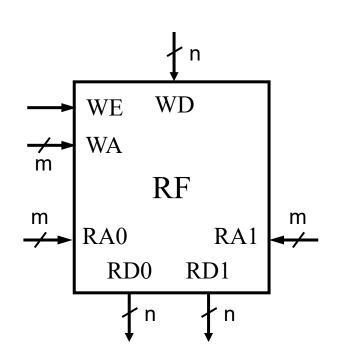

三端口的2m×n位寄存器堆外形图

1.寄存器堆

口 寄存器堆结构

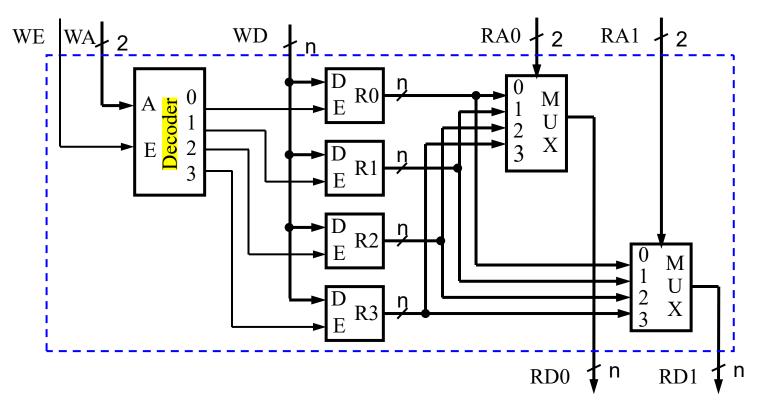

三端口4×n寄存器堆


2.存储器IP核

口 存储器IP核介绍

- ✓ 两种IP类型:分布式 (Distributed)、块式 (Block) 存储器
- ✓ 定制化方式: ROM/RAM、单端口/简单双端口/真正双端口等
- ✓ 分布式存储器端口
 - 同步写端口: a (地址), d (数据), we (写使能), clk
 - 异步读端口:a (地址), spo (数据)
- √ 块式存储器端口
 - 同步写端口:addr (地址), din (数据), we (写使能), clk
 - 同步读端口:addr (地址), dout (数据), clk
 - 使能端口: en (读、写使能)

2.存储器IP核


- 口 存储器时序
- ✓ Write First Mode

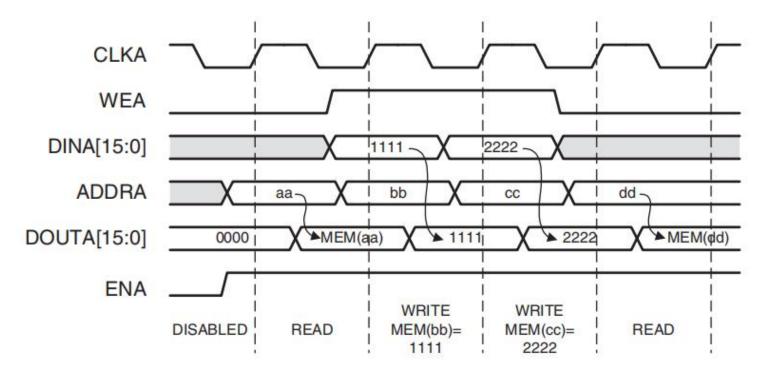

2.存储器IP核


口 存储器时序

✓ Read First Mode

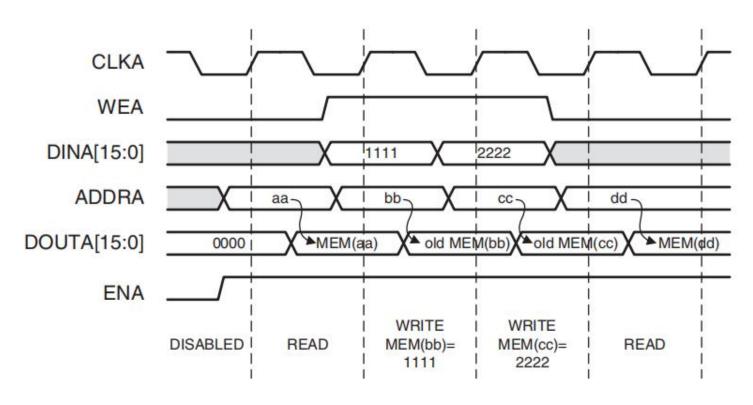

2.存储器IP核

- 口 存储器时序
- ✓ No change Mode

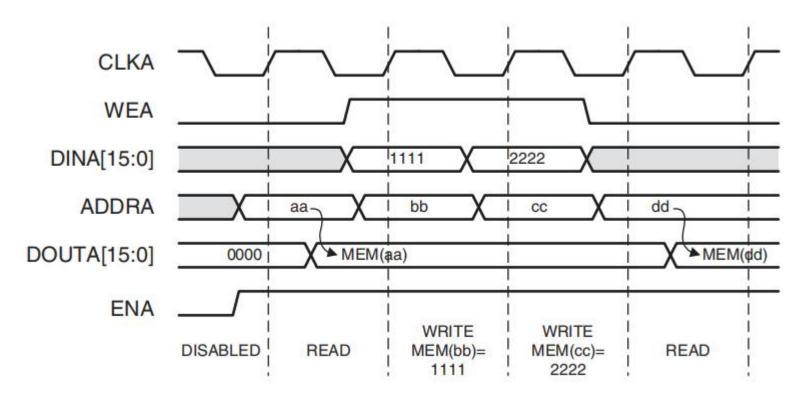


3.FIFO


- ロ FIFO定义:
- ✓ First in, First out, 先进先出数据缓存器。
- ロ FIFO特点:
- ✓ 没有外部读写地址线,数据地址由内部读写指针自动加1完成。
- ロ FIFO分类:
- ✓ 分为同步FIFO和异步FIFO;
- ✓ 同步FIFO是指读时钟和写时钟为同一个时钟:常用于同步时钟的数据缓存;
- ✓ 异步FIFO是指读写时钟是互相独立的:常用于跨时钟域的数据信号的传递。

□ FIFO重要参数:

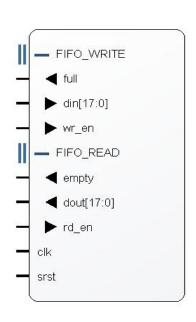
- ✓ 满信号: FIFO里面的信号数量达到了最大深度值;
- ✓ 空信号: FIFO里面的信号全部被读出;
- ✓ 读写指针: 总是指向下一个地址。




1. 寄存器堆设计及仿真

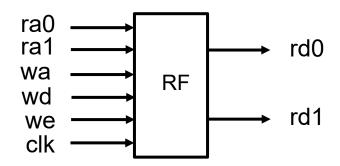

2. 存储器IP核例化及仿真

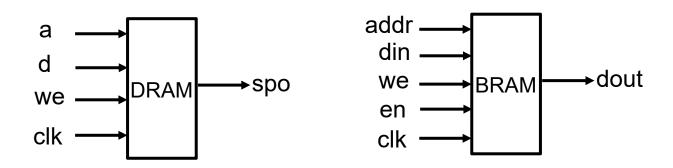

3. 寄存器堆应用: FIFO队列

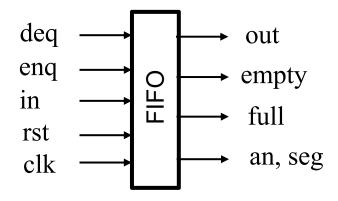

1. 寄存器堆设计及仿真

口 寄存器堆端口定义

```
module register file
\#(parameter WIDTH = 32)
( input clk,
  input[4:0] ra0,
  output[WIDTH - 1 : 0] rd0,
  input[4: 0] ra1,
  output[WIDTH - 1 : 0] rd1,
  input[4:0] wa,
  input we,
  input[WIDTH - 1:0] wd
reg [WIDTH - 1 : 0] regfile[0 : 31];
assign rd0 = regfile[ra0],
      rd1 = regfile[ra1];
always @ (posedge clk) begin
  if (we) regfile[wa] <= wd;
end
endmodule
```

```
//三端口32 xWIDTH寄存器堆
//数据宽度和存储器深度
//时钟(上升沿有效)
//读端口0地址
//读端口0数据
//读端口1地址
//读端口1数据
//写端口地址
//写使能,高电平有效
//写端口数据
```

口 寄存器堆功能设计要求

✓ 更改上述寄存器堆代码,使得寄存器堆的0号地址恒为0.

2. 存储器IP核例化及仿真

口 IP核生成方式

Flow Navigator >> Project Manager >> IP Catalog

✓ 途径1:


- Memories & Storage Elements >> RAMs & ROMs >> Distributed Memory Generator (分布式存储器)
- Memories & Storage Elements >> RAMs & ROMs& BRAMs >> Block Memory Generator (块 式存储器)

✓ 途径2:

- Basic Elements >> Memory Elements >> Distributed Memory Generator(分布式存储器)
- Basic Elements >> Memory Elements >> Block Memory Generator(块式存储器)


2. 存储器IP核例化及仿真

口 IP核生成方式

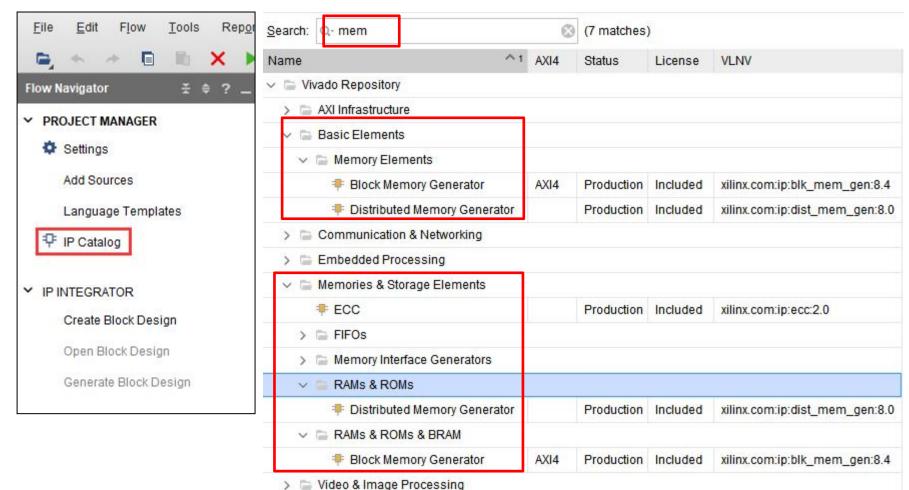


2. 存储器IP核例化及仿真


口 分布式存储器IP核参数设置及初始化

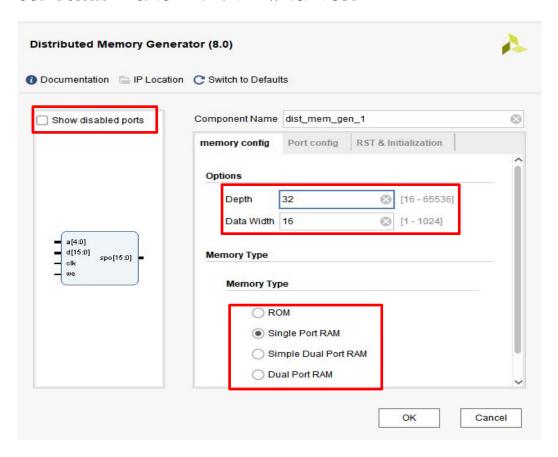

2. 存储器IP核例化及仿真


口 分布式存储器IP核参数设置及初始化

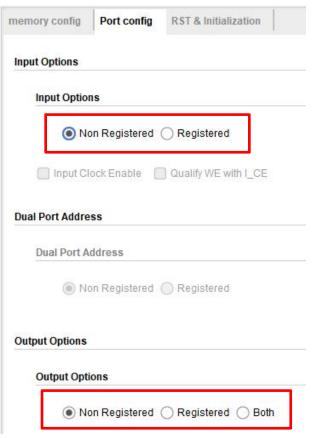

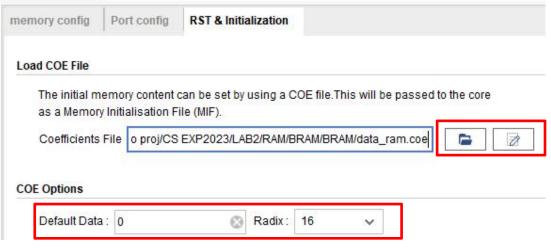


2. 存储器IP核例化及仿真


口 块式存储器IP核参数设置及初始化

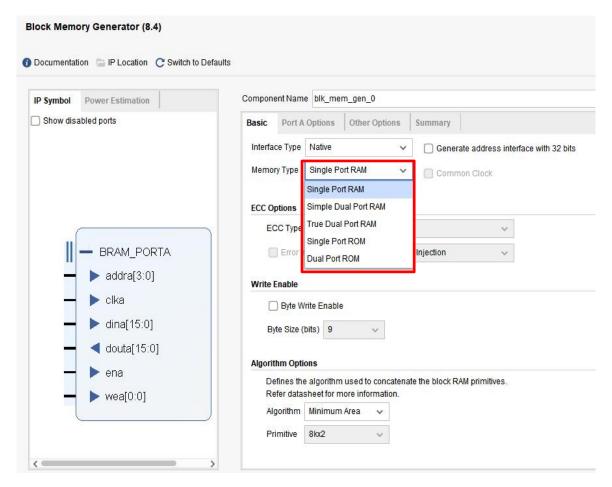

2. 存储器IP核例化及仿真

口 块式存储器IP核参数设置及初始化

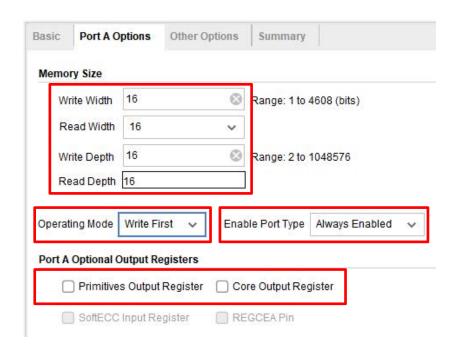

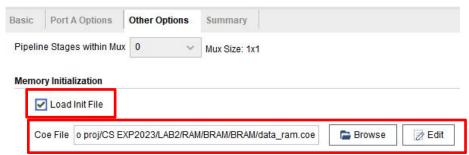

2. 存储器IP核例化及仿真

ロ IP核初始化COE文件格式


23f4 721 11ff ABe1 0001 1 A 0;

```
; Sample Initialization file for a 32x16 distributed ROM (注释行)
memory_initialization_radix = 16;
memory_initialization_vector =
23f4 0721 11ff ABe1 0001 1 0A 0
23f4 0721 11ff ABe1 0001 1 0A 0
23f4 721 11ff ABe1 0001 1 A 0
```

最后用;结尾

2. 存储器IP核例化及仿真

ロ IP核综合方式

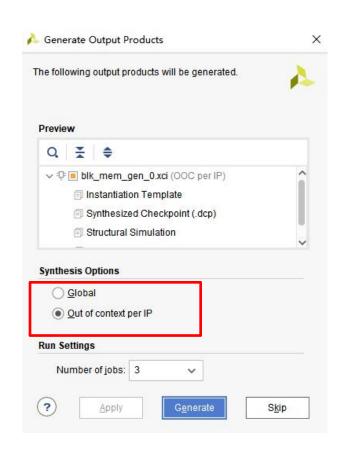


✓ Global模式:

- 全局综合: 每次工程综合时, IP核源码都会被综合;
- 不会产生.dcp文件;
- 综合的时间长。
- ✓ OOC模式:
- 对IP进行单独综合, 生成.dcp文件;
- 工程用到IP时,只需从.dcp文件中解析出对应IP的网表文件,而不再对IP核的源文件重新综合;
- 可以加快综合的速度;
- 生成IP核后,如果还需要对IP的参数或初始值进行修改,则需要先对IP核进行复位,然后重新选择OOC模式生成IP核。

2. 存储器IP核例化及仿真

口 IP核综合方式

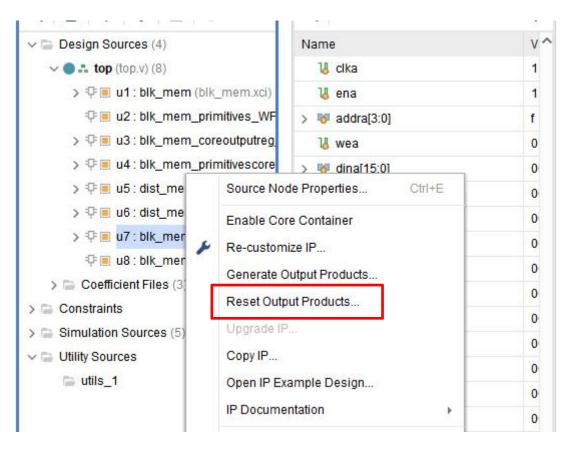

2. 存储器IP核例化及仿真


口 实例化IP核

```
Project Manager – display >> Sources >> IP Sources

– IP >> dist mem gen 0 >> Instantiation Template >> dist mem gen 0.veo
```

2. 存储器IP核例化及仿真


口 实例化IP核

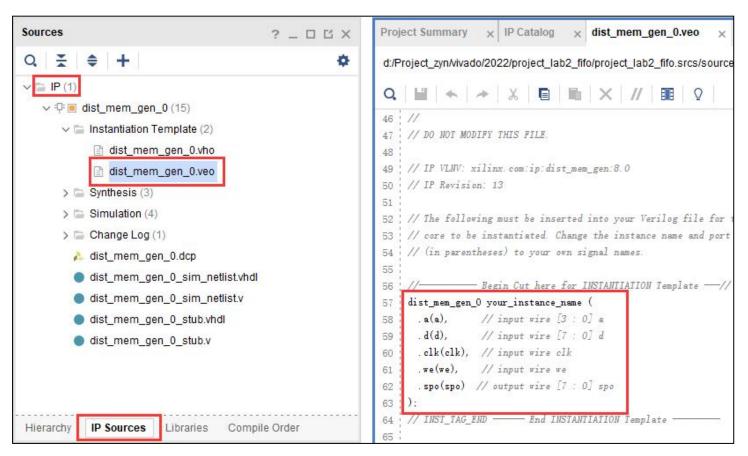

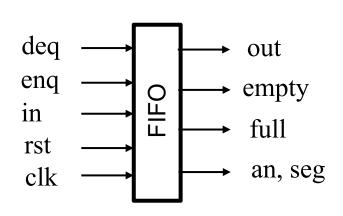3. 寄存器堆应用: FIFO队列

口 功能要求


- ✓ 用三端口8×4寄存器堆实现最大长度为8的FIFO队列
- ✓ deq,enq: 出/入队列使能(互斥), 高电平有效, 一次有效仅允许操作一项数据
- ✓ out, in: 出/入队列数据
- ✓ full, emp: 队列满/空,满/空时无法进行入/出队操作
- ✓ an, seg:数码管控制信号,显示队列数据和出入状态
- ✓ clk, rst: 时钟, 复位





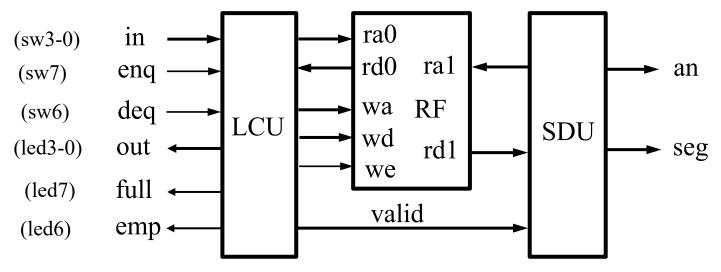3. 寄存器堆应用: FIFO队列

- 口 逻辑结构
- ✓ 队列控制单元 LCU (List Control Unit)
 - 处理出/入队操作,显示队列空/满状态,读出数据
- ✓ 数码管显示单元 SDU (Segment Display Unit)
 - 显示队列数据和出入状态




* 省略了clk (100MHz) 和 rst (button)

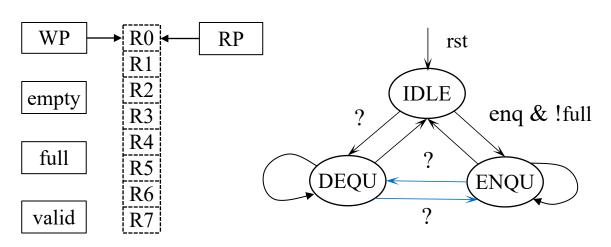3. 寄存器堆应用: FIFO队列

口 控制单元LCU设计

- ✓ RP: 3位,读指针,总是指向下一个时钟要读的地址,指针可循环移动;
- ✓ WP: 3位,写指针,总是指向下一个时钟要写的地址,指针可循环移动;
- ✓ full, empty: 各1位,满和空标志,满或空时,为"1";
- ✓ valid: 8位,数据有效标志: "1"数据有效(入队), "0"数据无效(出队);
 valid[i]对应R[i]是否有效。



ENQU:

RF[WP]← in (RF写使能we), WP←WP+1, Valid[WP]←1, full←((WP+1)==RP), empty←0.


DEQU:


IDLE:

*读写指针初始都位于第一个存储器位置,且FIFO队列为空。


3. 寄存器堆应用: FIFO队列

口 出/入队使能信号处理-异步信号同步和取边沿

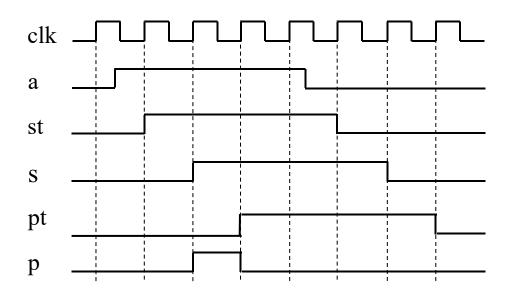

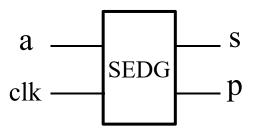

组合逻辑 assign p= s && (~pt)

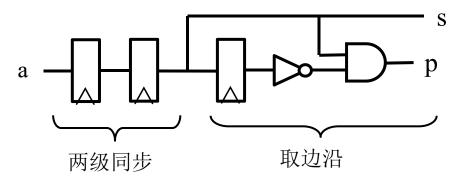

3. 寄存器堆应用: FIFO队列

FIFO队列端口定义

```
module fifo (
  input clk, rst,
                      //时钟(上升沿有效)、同步复位(高电平有效)
                      //入队列使能,高电平有效
  input enq,
                      //入队列数据
  input [3:0] in,
                      //出队列使能, 高电平有效
  input deq,
                      //出队列数据
  output [3:0] out,
                      //队列满和空标志
  output full, empty,
  output [2:0] an,
                      //数码管选择
                      //数码管数据
  output [3:0] seg
);
  deq
                      out
  enq
                     empty
             FIFO
  in
                      full
   rst
                      an, seg
   clk
```

FIFO队列外设端口分配表

端口	外设
clk	100MHz
rst	button
enq	sw7
in	sw3-0
deq	sw6
out	led3-0
full	led7
empty	led6
an	an
seg	seg

实验要求[必做]

- 1. 寄存器堆设计及仿真
 - □ 采用行为方式参数化设计32 x WIDTH寄存器堆 (X0恒等于0) ;
 - □ 完成寄存器堆功能仿真。
- 2. 存储器IP核例化及仿真
 - □ 顶层模块分别IP例化分布式和块式16 x 8位单端口RAM, 完成功能仿
 - 真,并对比两者之间的时序差异
 - ✓ 分布式RAM参数设置:
 - Input Options: non register;
 - Output Options: non register.
 - ✓ 块式RAM参数设置:
 - Operationg Mode: write first;
 - Enable Port Type: always enabled;
 - Optional Output Registers: 不勾选.

实验要求[必做]

2. 存储器IP核例化及仿真

- □ 顶层模块分别IP例化块式16 x 8位单端口RAM三种不同的操作模式 (operating mode),通过功能仿真对比时序差异
- ✓ 块式RAM参数设置:
 - Operationg Mode: 1) write first; 2) read first; 3) no change.
 - Enable Port Type: always enabled;
 - Optional Output Registers: 不勾选.

实验要求[必做]

- 3. 寄存器堆应用: FIFO队列
 - 口 设计LCU模块的数据通路和控制器:

画出数据通路及状态机,Moore型FSM描述控制器;

- □ 设计<mark>SDU模块</mark>;
- 口 结构化方式描述顶层模块FIFO: 实例化LCU, SDU, RF模块;
- 口 对整个工程进行功能仿真;
- 口 将FIFO队列电路下载至FPGAOL中测试。

实验要求[选做]

1. 存储器IP核例化及仿真

- 口 仿真比较16 x 8位块式单端口RAM输出寄存器不同设置的时序差异
- ✓ 块式RAM参数设置:
 - Operationg Mode: write first;
 - Enable Port Type: always enabled;
 - Optional Output Registers:
 - 1) 勾选Primitives Output Register
 - 2) 勾选Core Output Register
 - 3) 同时勾选Primitives Output Register和Core Output Register
- ロ 例化分布式存储器,将结果显示到LED
- ✓ 在FIFO队列中,开关sw4尚未使用,现添加功能如下:
 - 开关sw4关闭时,FIFO队列功能如前,<mark>此时(led3-0)显示出队列的数据out</mark>;
 - 开关sw4开启时,将FIFO队列头部的元素作为读地址,输入例化的单端口分布式存储器,将存储器读出的内容显示到(led3-0)。

实验要求[选做]

- 2. 寄存器堆应用: FIFO队列
 - 口 将队列的头部元素始终显示在数码管的最右侧

	复位(数码管显示0)
320	数据1, 2, 3依次入队列,数据1无法入队
3 2	数据0出队列
	队列空



The End