

# lab 2 寄存器堆与存储器及其应用

PB21081601 张芷苒

## 1. 实验目的

- 掌握寄存器堆 (Register File) 功能、时序及其应用
- 掌握存储器的功能、时序熟练
- 掌握数据通路和控制器的设计和描述方法

实验要求：

1. 寄存器堆仿真及设计
2. 存储器 IP 核例化及仿真
3. 寄存器堆应用：FIFO 队列

## 2. 逻辑设计

### 2.1 register file 的设计


依据 ppt 要求，修改代码使得寄存器堆的0号地址始终为0.

```
module register_file #(
    parameter WIDTH = 32
)
(
    input  clk,
    input  [4:0] ra0,
    output [WIDTH-1:0] rd0,
    input  [4:0] ra1,
    output [WIDTH-1:0] rd1,
    input  [4:0] wa,
    input  we,
    input  [WIDTH-1:0] wd
);
    reg [WIDTH-1:0] regfile [0:31];
    assign rd0 = regfile[ra0];
    assign rd1 = regfile[ra1];
    always @(posedge clk)
    begin
        if (we)
        begin
            if (wa == 0) regfile[0] <= 0;
            else regfile[wa] <= wd;
        end
    end
endmodule
```

```
end
end
endmodule
```

## 2.2 IP core 的设计

### 2.2.1 distributed

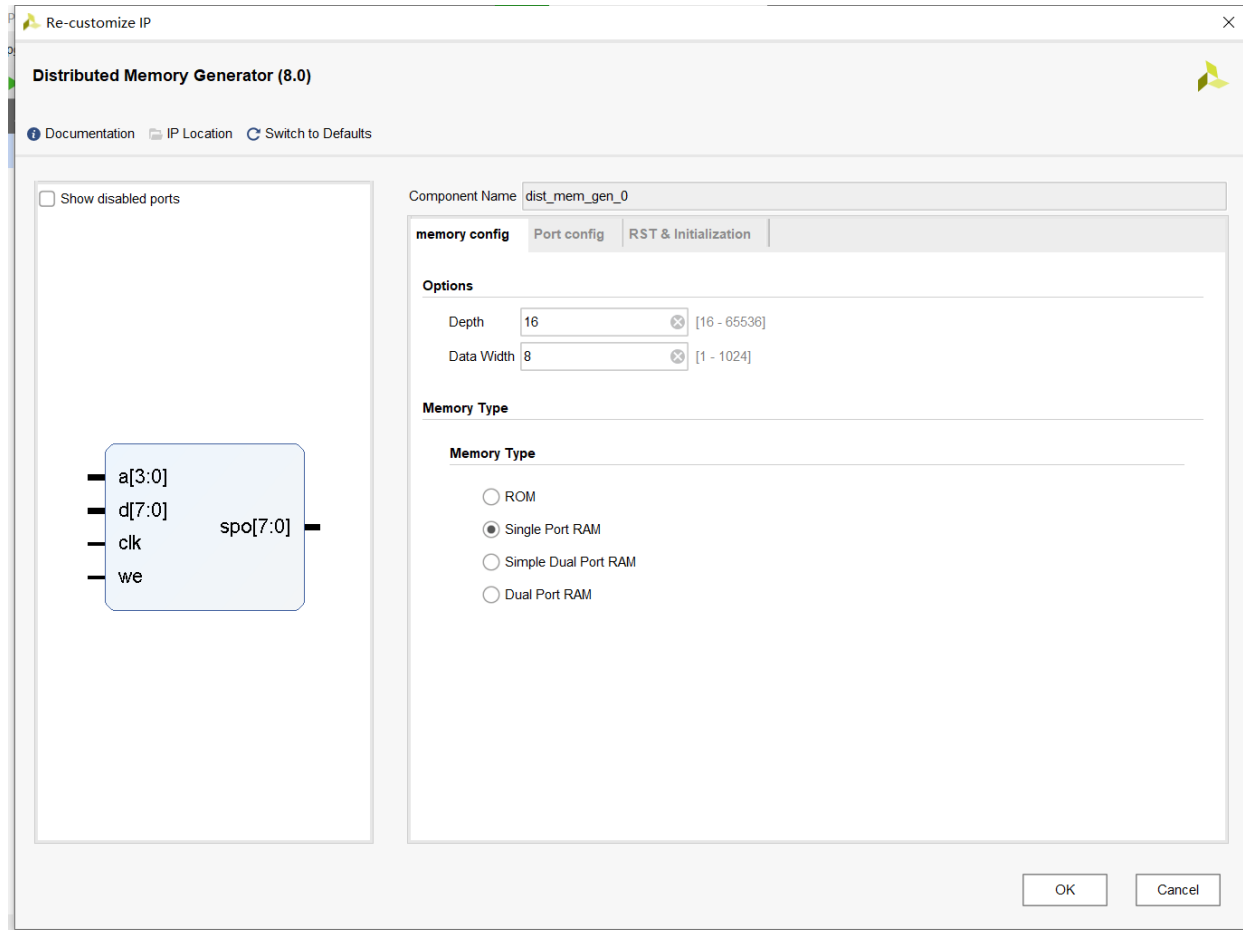

### 2.2.2 block

write first:

Customize IP

Block Memory Generator (8.4)

Documentation
IP Location
Switch to Defaults

IP Symbol

Power Estimation

☒ Show disabled ports

+ AXI\_SLAVE\_S\_AXI
+ AXILite\_SLAVE\_S\_AXI
+ BRAM\_PORTA
+ BRAM\_PORTB

regcea
regceb
injectsbiterr
injectdbiterr
eccpipece
sleep
deepsleep
shutdown
s\_ack
s\_arseln
s\_axi\_injectsbiterr
s\_axi\_injectdbiterr

sbiterr
dbiterr
rdaddress[3:0]
rsta\_busy
rstb\_busy
s\_axi\_sbiterr
s\_axi\_dbiterr
s\_axi\_rdaddress[3:0]

Component Name
blk\_mem\_gen\_0

Basic

Port A Options

Other Options

Summary

Memory Size

Write Width
8
Range: 1 to 4608 (bits)

Read Width
8

Write Depth
16
Range: 2 to 1048576

Read Depth
16

Operating Mode
Write First
Enable Port Type
Always Enabled

Port A Optional Output Registers

☐ Primitives Output Register
☐ Core Output Register

☐ SoftECC Input Register
☐ REGCEA Pin

Port A Output Reset Options

☐ RSTA Pin (set/reset pin)
Output Reset Value (Hex)
0

☐ Reset Memory Latch
Reset Priority
CE (Latch or Register Enable)

READ Address Change A

☐ Read Address Change A

OK

Cancel

read first:

Customize IP

Block Memory Generator (8.4)

Documentation
IP Location
Switch to Defaults

IP Symbol

Power Estimation

☒ Show disabled ports

+ AXI\_SLAVE\_S\_AXI
+ AXILite\_SLAVE\_S\_AXI
+ BRAM\_PORTA
+ BRAM\_PORTB

regcea
regceb
injectsbiterr
injectdbiterr
eccpipece
sleep
deepsleep
shutdown
s\_ack
s\_arseln
s\_axi\_injectsbiterr
s\_axi\_injectdbiterr

sbiterr
dbiterr
rdaddress[3:0]
rsta\_busy
rstb\_busy
s\_axi\_sbiterr
s\_axi\_dbiterr
s\_axi\_rdaddress[3:0]

Component Name
blk\_mem\_gen\_1

Basic

Port A Options

Other Options

Summary

Memory Size

Write Width
8
Range: 1 to 4608 (bits)

Read Width
8

Write Depth
16
Range: 2 to 1048576

Read Depth
16

Operating Mode
Read First
Enable Port Type
Always Enabled

Port A Optional Output Registers

☐ Primitives Output Register
☐ Core Output Register

☐ SoftECC Input Register
☐ REGCEA Pin

Port A Output Reset Options

☐ RSTA Pin (set/reset pin)
Output Reset Value (Hex)
0

☐ Reset Memory Latch
Reset Priority
CE (Latch or Register Enable)


READ Address Change A

☐ Read Address Change A

OK


Cancel

no change:

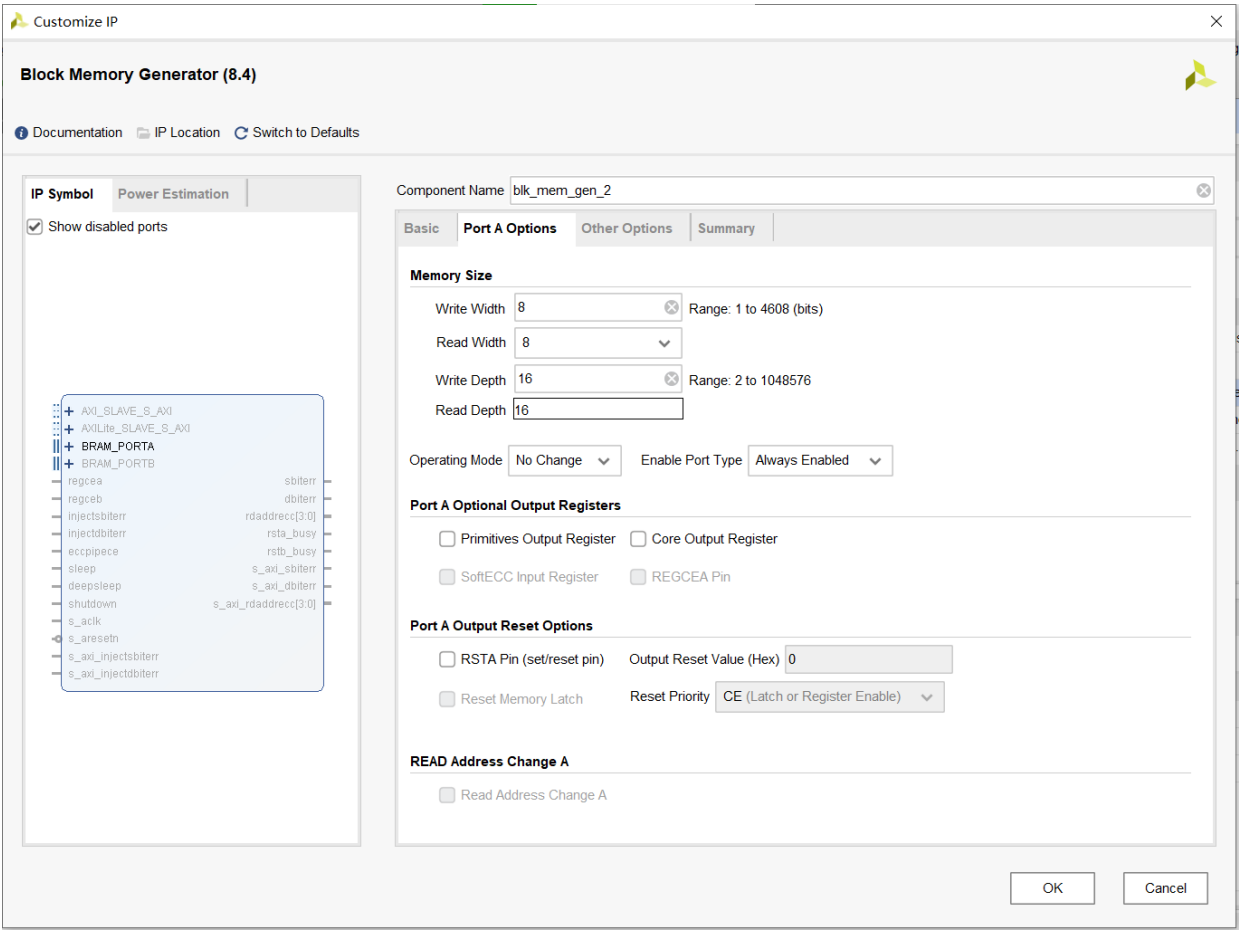


## 2.3 fifo 队列的设计

fifo队列的输入输出:

 

其数据通路:

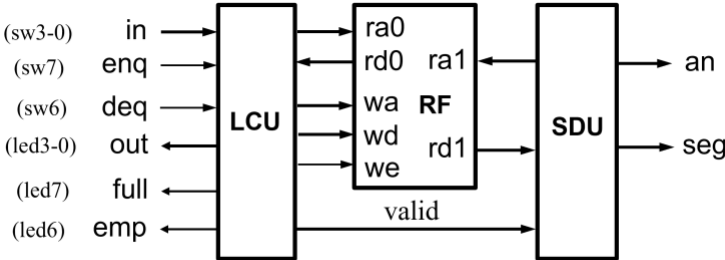

\* 省略了clk (100MHz) 和 rst (button)

下面介绍设计中的几个关键模块:

### 2.3.1 寄存器堆模块

与第一题相同，x0恒为0。

```
module reg_file #(
    parameter WIDTH = 32
)
    input  clk,
    input  [4:0] ra0,
    output [WIDTH-1:0] rd0,
    input  [4:0] ra1,
    output [WIDTH-1:0] rd1,
    input  [4:0] wa,
    input  we,
    input  [WIDTH-1:0] wd
);
    reg [WIDTH-1:0] regfile [0:31];
    assign rd0 = regfile[ra0];
    assign rd1 = regfile[ra1];
    always @(posedge clk)
    begin
        if (we) regfile[wa] <= wd;
        regfile[0] <= 32'b0;
    end
endmodule
```

### 2.3.2 List Control Unit (LCU) 模块

该模块处理输入信号，对寄存器堆进行写入，并向显示单元发送 valid 信号。由于 enq 与 deq 在经过取边沿后每次有效的时间都是一个周期，并且进入三个状态的条件与当前状态一样，所以没有用到状态机。

在该模块中，定义了两个寄存器变量：头指针 head 与尾指针 tail，两者都指向下一次入/出队的数据下标，即初始值均为 0。在入队后，尾指针 tail 自增，在出队后，头指针 head 自增。对于判断队列是否为空(满)，只需要判断 valid 的每一位是否都是 0/1。

```
module list_control_unit(
    input clk,
    input rst,    //同步复位
    input [3:0] in,
    input enq,    //入队
    input deq,    //出队
    input [3:0] rd,
    output full,
    output emp,
    output reg [3:0] out,    //出队数据
    output [2:0] ra,
    output we,
    output [2:0] wa,
    output [3:0] wd,
    output reg [7:0] valid
);
```

```

reg [2:0] head; //头指针
reg [2:0] tail; //尾指针

assign full = &valid;
assign emp = ~(|valid);

assign ra = head;
assign we = enq & ~full & ~rst;
assign wa = tail;
assign wd = in;

always @(posedge clk) begin
    if (rst) begin
        valid <= 8'h00;
        head <= 3'h0;
        tail <= 3'h0;
        out <= 3'h0;
    end
    else if(enq & ~full) begin
        valid[tail] <= 1'b1;
        tail <= tail + 3'h1;
    end
    else if(deq & ~emp) begin
        valid[head] <= 1'b0;
        head <= head + 3'h1;
        out <= rd;
    end
end
end
endmodule

```

### 2.3.3 Segment Display Unit (SDU) 模块

在显示单元中，输入的时钟信号是 100MHz 的，对于数码管来说频率过快，因此对其降频到 400Hz。

这里使用了一个 18 位的模 250000 计数器，在每个 100MHz 的时钟上升沿计数，并在进位(计数器值大于等于 249999)时对输出的地址(输出到寄存器堆的 ra0)加一，实现对寄存器堆 400Hz 的扫描。同时，在计数器值为 1 时会输出一个脉冲，用于控制数码管信号的输出。**若队列为空**，则显示单元会输出信号使得最低位数码管显示 0，否则会使得有效位的数码管上显示该位的值。

```

module segplay_unit(
    input clk_100mhz,
    input [3:0] data,
    input [7:0] valid,
    output reg [2:0] addr,
    output [2:0] segplay_an,
    output [3:0] segplay_data
);
    //给时钟降速
    wire clk_400hz;
    reg [17:0] clk_cnt;
    assign clk_400hz = ~(|clk_cnt); //clk_400hz = (clk_cnt == 0)

```


```

always @(posedge clk_100mhz) begin
    if (clk_cnt >= 18'h3D08F) begin //clk_cnt >= 249999
        clk_cnt <= 18'h00000;
        addr <= addr + 3'b001;
    end else
        clk_cnt <= clk_cnt + 18'h00001;
end
//显示输出
reg [2:0] segplay_an_reg;
reg [3:0] segplay_data_reg;
always @(posedge clk_100mhz) begin
    if (clk_400hz && valid[addr]) begin
        segplay_an_reg <= addr;
        segplay_data_reg <= data;
    end
end
assign segplay_data = (!valid) ? segplay_data_reg : 4'h0;
assign segplay_an = (!valid) ? segplay_an_reg : 3'h0;
endmodule

```

### 2.3.4 取边沿模块

按照如下电路对信号两级同步并取边沿。

 

```

module sig_edge(
    input clk,
    input insig, //输入信号
    output sync, //同步信号
    output outedge //信号边沿
);
    reg in_reg_0;
    reg in_reg_1;
    reg in_reg_2;
    always @(posedge clk) begin
        in_reg_0 <= insig;
        in_reg_1 <= in_reg_0;
        in_reg_2 <= in_reg_1;
    end
    assign sync = in_reg_1;
    assign outedge = in_reg_1 & ~in_reg_2;
endmodule

```

### 2.3.5 顶层 fifo 模块

```
module fifo(  
    input clk,  
    input rst,  
    input enq,  
    input [3:0] in,  
    input deq,  
    output [3:0] out,  
    output full,  
    output emp,  
    output [2:0] an,  
    output [3:0] seg  
);  
  
    wire enq_edge;  
    wire deq_edge;  
    wire we;  
    wire [2:0] ra0, ra1, wa;  
    wire [3:0] rd0, rd1, wd;  
    wire [7:0] valid;  
  
    reg_file RF(  
        .clk(clk),  
        .ra0(ra0),  
        .ra1(ra1),  
        .we(we),  
        .wa(wa),  
        .wd(wd),  
        .rd0(rd0),  
        .rd1(rd1)  
    );  
  
    sig_edge SEDG_enq(  
        .clk(clk),  
        .insig(enq),  
        .outedge(enq_edge)  
    );  
  
    sig_edge SEDG_deq(  
        .clk(clk),  
        .insig(deq),  
        .outedge(deq_edge)  
    );  
  
    list_control_unit LCU(  
        .clk(clk),  
        .rst(rst),  
        .in(in),  
        .enq(enq_edge),  
        .deq(deq_edge),  
        .rd(rd0),  
        .full(full),  
        .emp(emp),  
        .an(an),  
        .seg(seg)  
    );  
endmodule
```



```

        .emp(emp),
        .out(out),
        .ra(ra0),
        .we(we),
        .wa(wa),
        .wd(wd),
        .valid(valid)
    );


    segplay_unit SDU(
        .clk_100mhz(clk),
        .data(rd1),
        .valid(valid),
        .addr(ra1),
        .segplay_an(an),
        .segplay_data(seg)
    );
endmodule

```

## 3. 仿真结果与分析


### 3.1 register file 仿真结果

仿真如下：

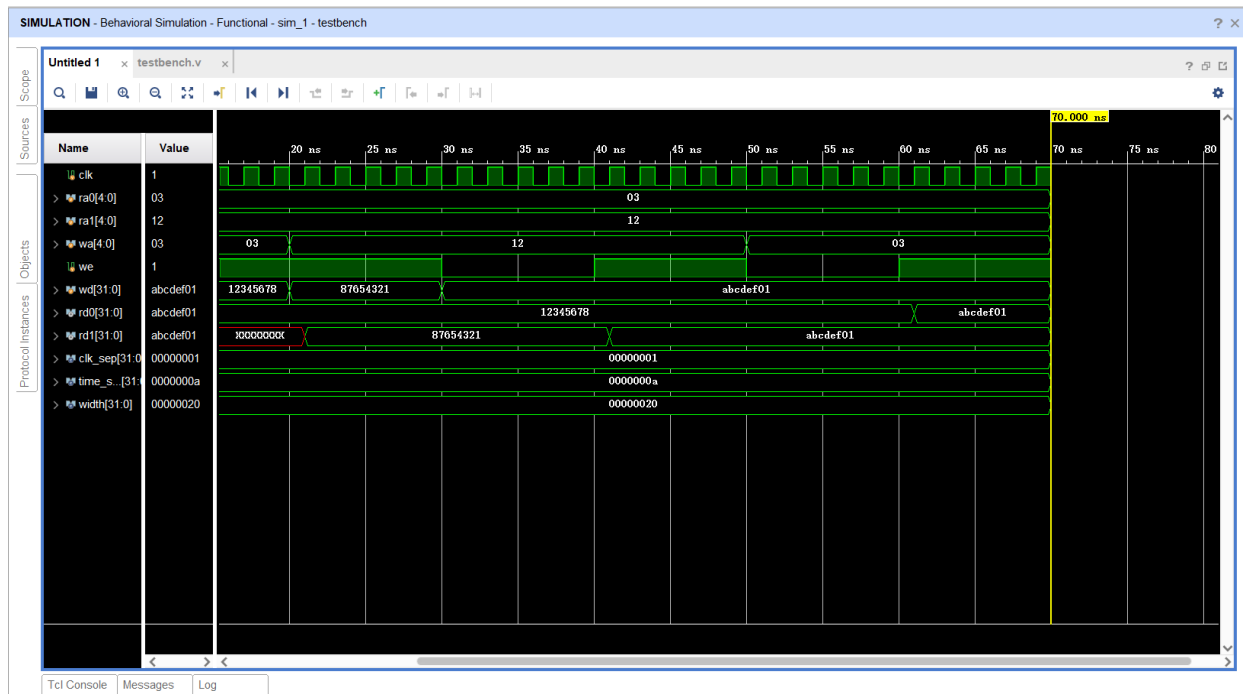

## 3.2 IP core 仿真结果


### 3.2.1 对比分布式和块式16 x 8位单端口RAM之间的时序差异

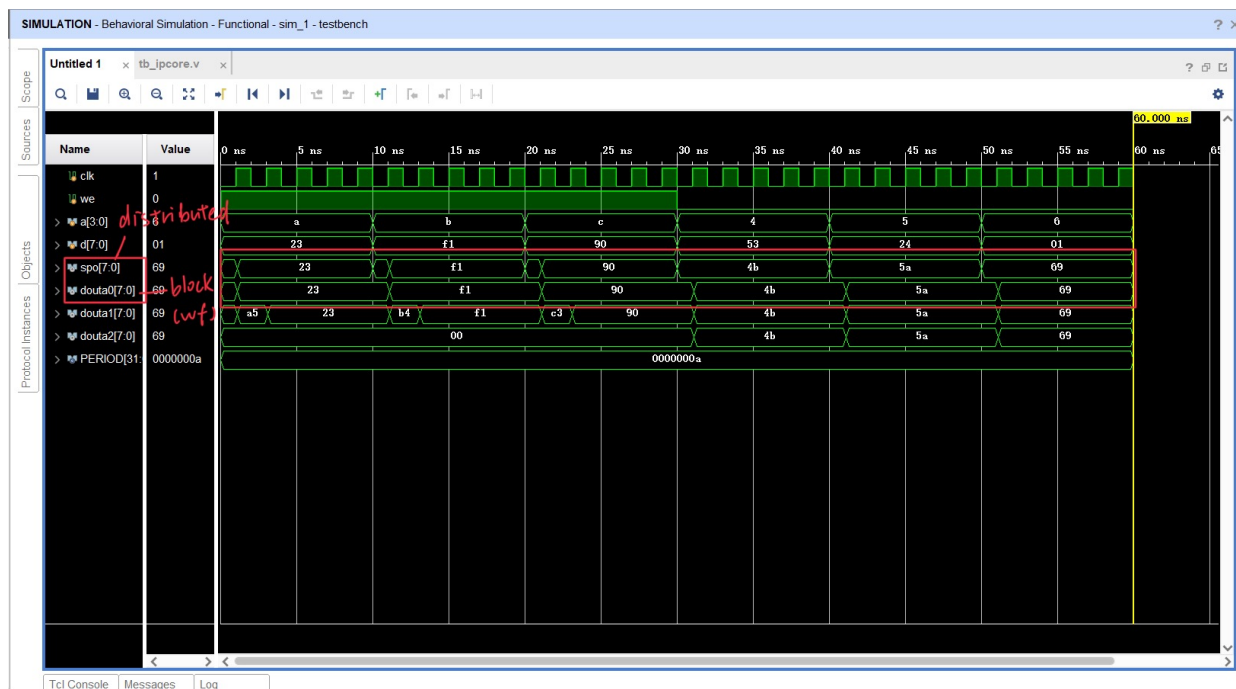

该图展示了块式与分布式 RAM 之间的时序差异。通过对比，可以发现它们有如下区别：

- 分布式RAM的读写延迟时间更短，因此在时钟上升沿后，输出信号几乎立即出现。相比之下，块RAM的输出信号需要较长的时间来响应。
- 在分布式RAM中，读和写操作的时间几乎相同，因为分布式RAM的读写延迟时间相似。而在块RAM中，读和写操作的延迟时间可能存在较大差异。
- 块RAM的数据输入和输出通常需要占用更多的时间（为了处理较大的数据块）。相比之下，分布式RAM的数据输入和输出通常需要占用更少的时间。


### 3.2.2 块式RAM三种不同模式的对比

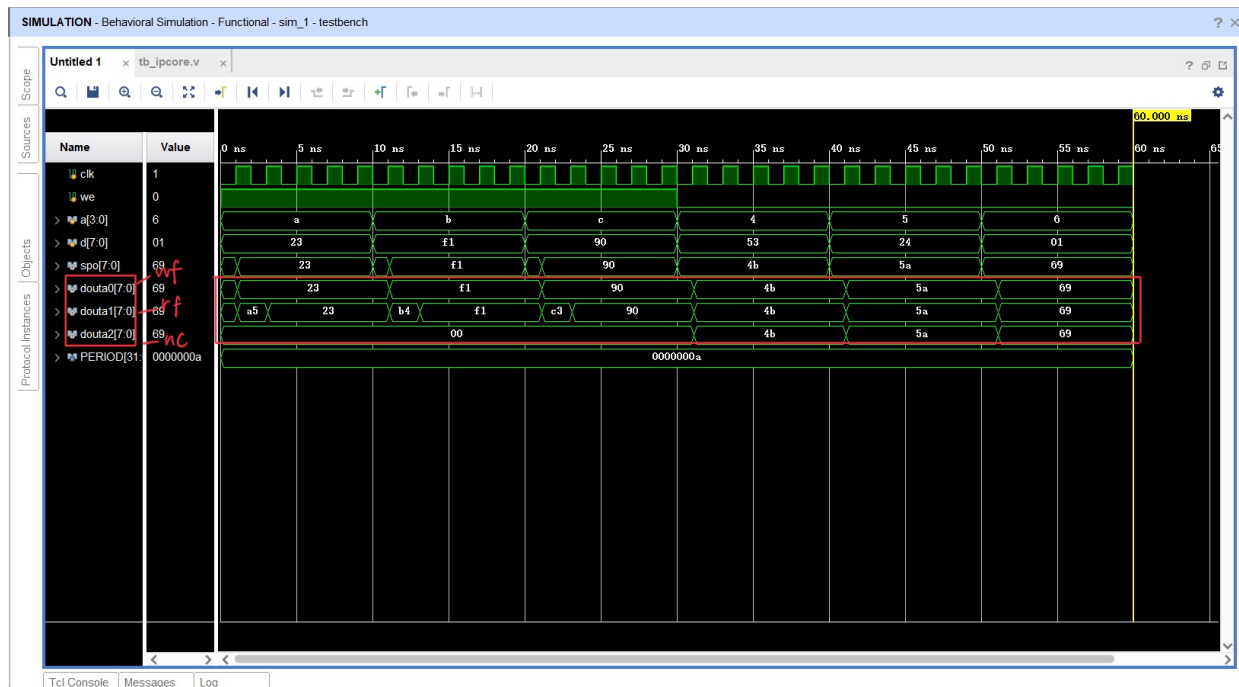

设置 ip core 时分别采用 write first, read first 和 no change 的方式，经过仿真得到如上的图像。通过对比，可以得知：

1. write first模式：当同一个地址同时进行读写操作时，输出数据是写入的数据。写操作优先于读操作。
2. read first模式：当同一个地址同时进行读写操作时，输出数据是原来存储在该地址的数据，读操作优先于写操作。
3. no change模式：当同一个地址同时进行读写操作时，输出数据不变。读写操作都不影响输出数据。


### 3.3 fifo 队列的仿真

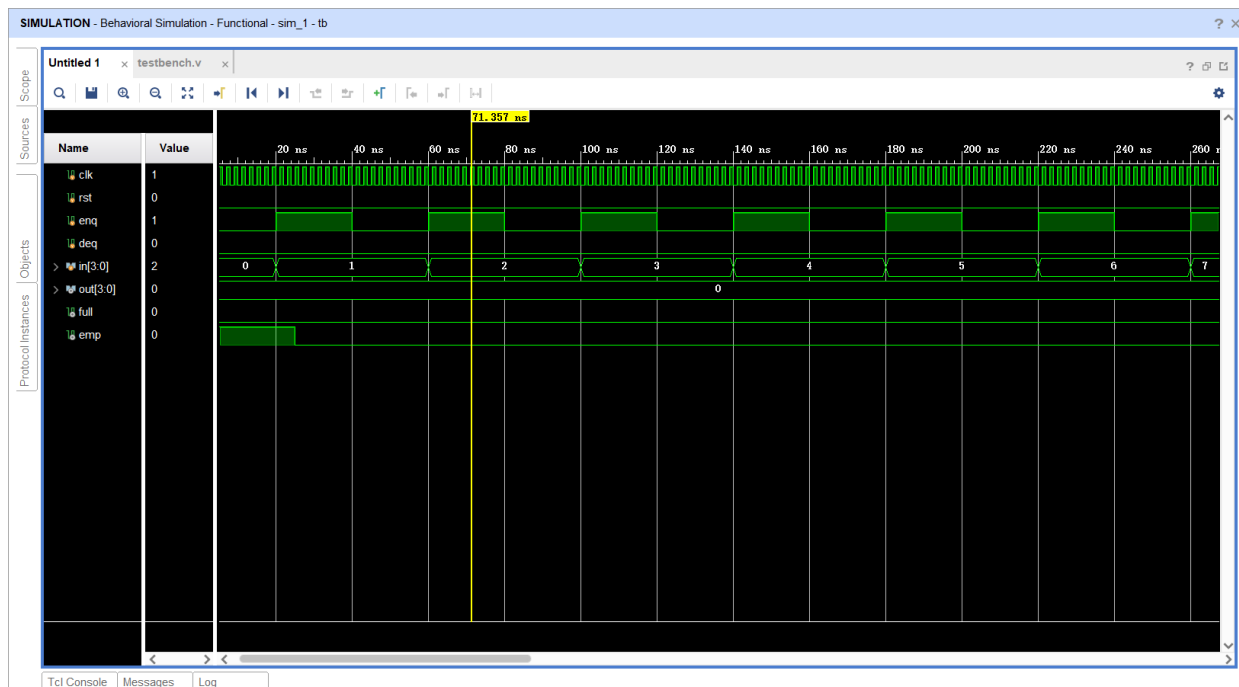

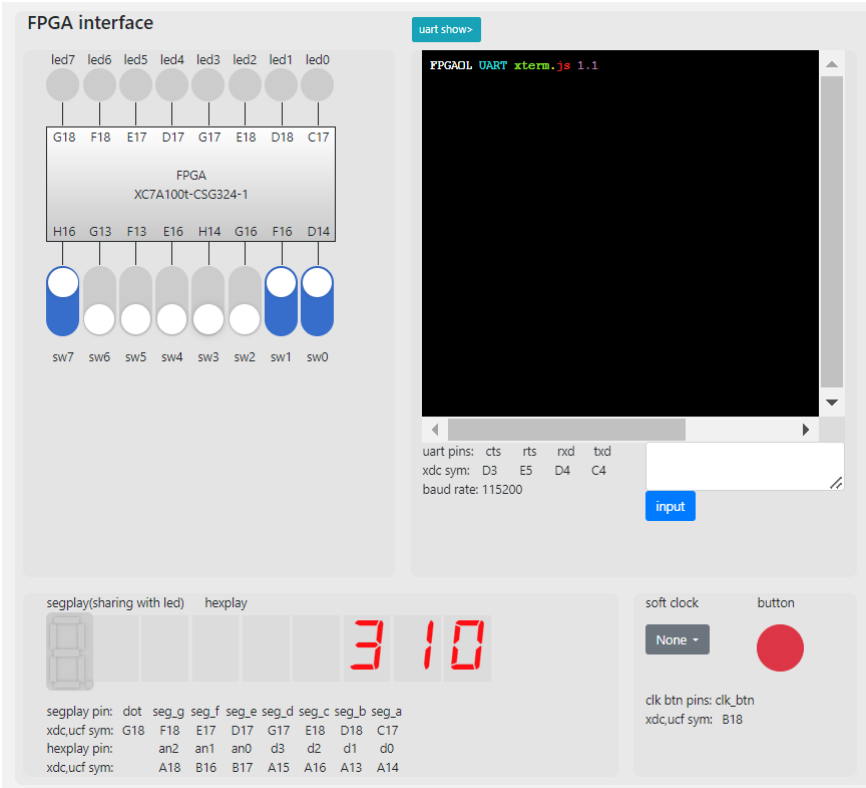
## 4. 测试结果与分析

主要展示fifo队列的上板结果。


第一个数据入队时，入队数据写入x0寄存器。因为x0寄存器恒0，这时队列中含有一个0，数码管显示一个0，表现出与复位时一样的显示，但这与复位时显示一个0是两种不同的状态。后续数据正常入队。在出队时，若出队的数字从x0寄存器中读出，此时出队的数字为0。




队满，led7 亮起。

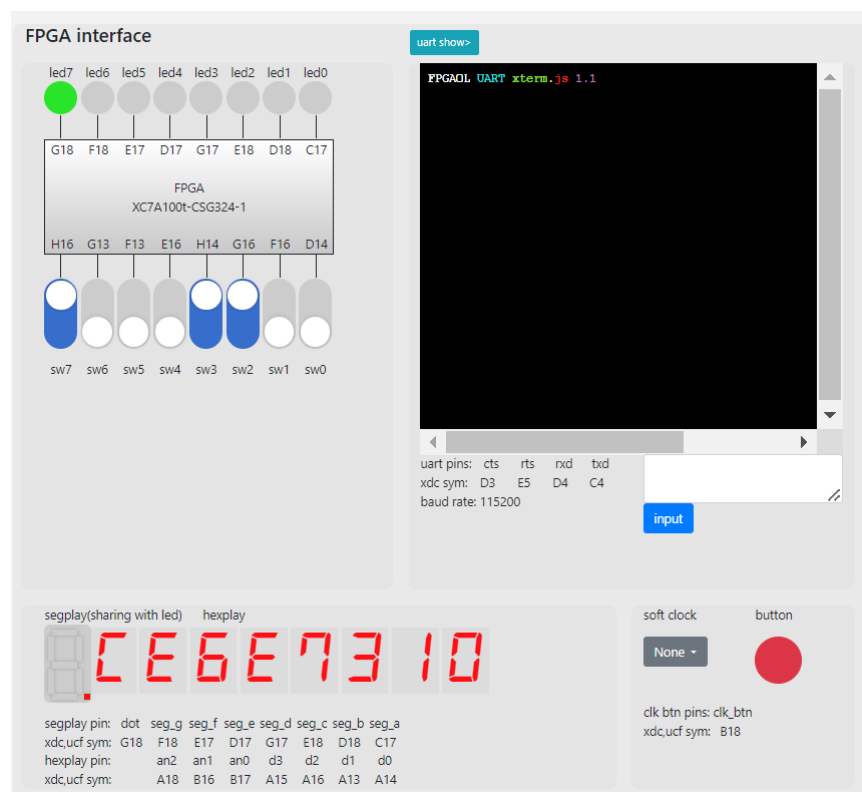

出队，led 3-0 显示上一个出队的数。

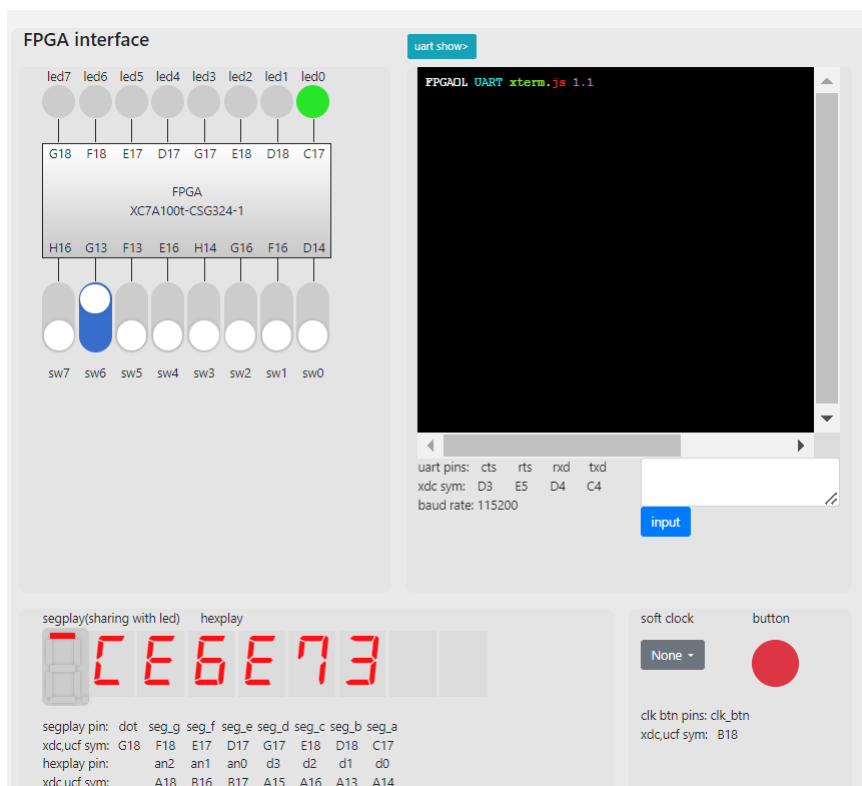

全部出队，下方数码管显示0，同时 led 6 亮起，代表队空。

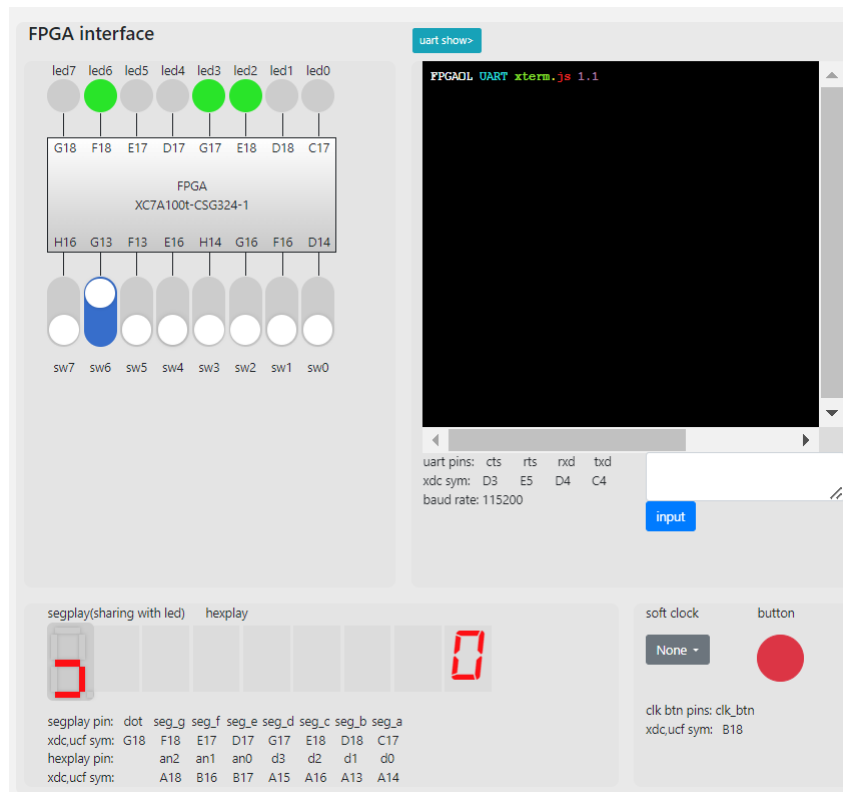

## 5. 总结

本次实验任务有些琐碎，ppt 依然有许多不够详尽的地方，但是相信以后有了实验手册之后会更加完善。